
Nome: Gabriel Henrique Vieira de Oliveira

Data: 24/03/2024


Matéria: Exercício Prático 03, Prof. Romanelli – PUC MINAS MG

EXERCÍCIO 1 (Semáforo Tinkercad)

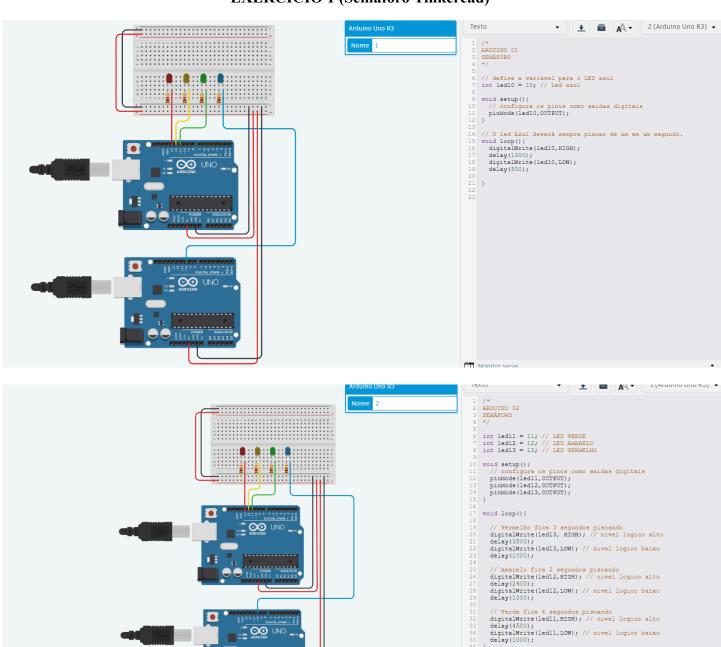

EXERCÍCIO 2 (ULA de 1 bit)

Instrução Realizada	Binário (A, B, OP Code)	Valor em Hexa (0x)	Resultado em binário
AND (A,B)	0 1 00	0x4	0
OR (A,B)	1 0 01	0x9	1
SOMA (A,B)	1 0 11	0xB	1
NOT (A)	0 0 10	0x2	1
AND (B,A)	0 1 00	0x4	0

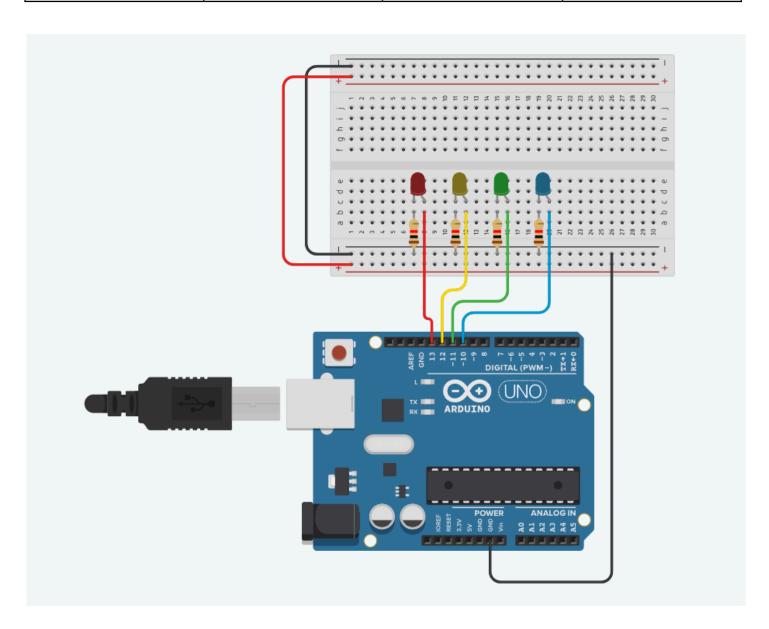

CÓDIGO:


```
1 int entrada1 = 0;
  2 int entrada2 = 0;
  3 int entrada3 = 0;
  5 // LEDs
    int led13 = 13;
    int led12 = 12;
  8 int led11 = 11;
 9 int led10 = 10;
 10
 11 int saida;
 12
 13 void setup() {
 14 Serial.begin(9600);
 15
    pinMode(led13,OUTPUT);
 16 pinMode(led12,OUTPUT);
 17
     pinMode(led11,OUTPUT);
 18
      pinMode(led10,OUTPUT);
 19 }
 20
 21 // portas logicas
 22 void loop(){
 23 if(Serial.available()> 0){
       entrada1 = Serial.parseInt();
 25
       entrada2 = Serial.parseInt();
 26
       entrada3 = Serial.parseInt();
 27
 28
        // Digitar entradal
 29
        Serial.print("entrada1= ");
 30
       Serial.print(entradal);
 31
        if(entrada1 == 1){
 32
          digitalWrite(led13, HIGH);
 33
 34
        Serial.println();
 35
 36
        // Digitar entrada2
 37
       Serial.print("entrada2= ");
 38
       Serial.print(entrada2);
 39
        if(entrada2 == 1){
 40
          digitalWrite(led12, HIGH);
 41
 42
        Serial.println();
43
```

```
44 // Digitar entrada3
       Serial.print("entrada3= ");
Serial.print(entrada3);
 45
 46
 47
         Serial.println();
 48
        // AND
 49
 50
        if(entrada3 == 0){
 51
          saida = portaand(entrada1,entrada2);
 52
          Serial.print("and = ");
 53
          Serial.print(saida);
 54
          if(saida == 1){
 55
             digitalWrite(led11, HIGH);
 56
 57
           Serial.println();
 58
 59
 60
        // OR
 61
         if(entrada3 == 1){
 62
         saida = portaor(entrada1,entrada2);
          Serial.print("or= ");
 63
 64
          Serial.print(saida);
 65
          if(saida == 1){
 66
             digitalWrite(led11, HIGH);
 67
 68
           Serial.println();
 69
         }
 70
         // NOT
 71
 72
         if(entrada3 == 2){
 73
          saida = portanot(entradal);
Serial.print("not= ");
 74
 75
          Serial.print(saida);
 76
           if(saida == 1){
 77
             digitalWrite(led11, HIGH);
 78
 79
           Serial.println();
 80
         }
81
```


```
82 // SOMA
     if(entrada3 == 3){
 83
         saida = portasoma(entrada1,entrada2);
 85
          Serial.print("soma= ");
 86
          Serial.print(saida);
 87
         if(saida == 1){
 88
            digitalWrite(led11, HIGH);
 89
 90
          Serial.println();
 91
 92
 93
       // Desligar LEDs
 94
       delay(9000);
 95
       digitalWrite(led13,LOW);
 96
       digitalWrite(led12,LOW);
 97
       digitalWrite(led11,LOW);
 98
       digitalWrite(led10,LOW);
 99
100
     } // END IF
101 } // END VOID LOOP
102
103 // Funcoes
104
105 int portaor(int a, int b){
106
    return(a|b);
107 }
108
109 int portaand(int a, int b){
110
    return(a&b);
111 }
112
113 int portanot(int a) {
114
     return(~a + 2);
115
116
117
    int portasoma (int a, int b) {
118
     return (a + b);
119 }
120
121 int mostra(int a) {
    if(a == 1){
122
123
        digitalWrite(led13,1);
124 }
```

Considere o seguinte programa a ser executado em uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) considerando números de 1 bit:

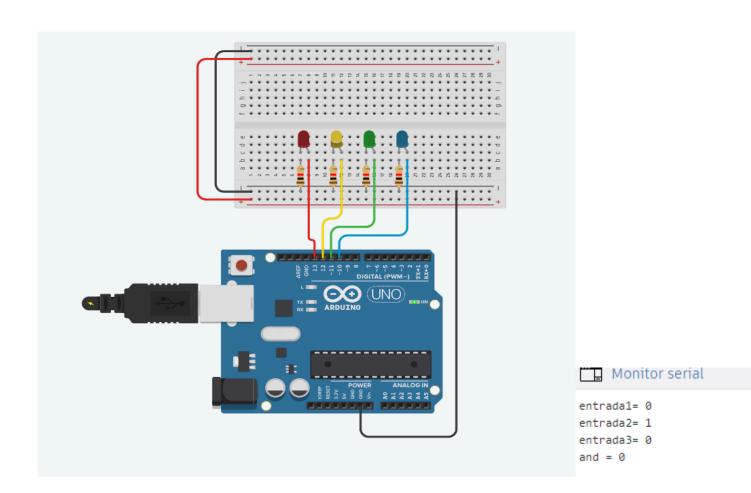
```
A) A=0; ( ou A=0)
B=1; ( ou B=1)
AND(A,B); ( esta é a operação bit a bit entre A e B)
```




B) B=0; (ou B=0) A=1; (ou A=1) OR(A,B);

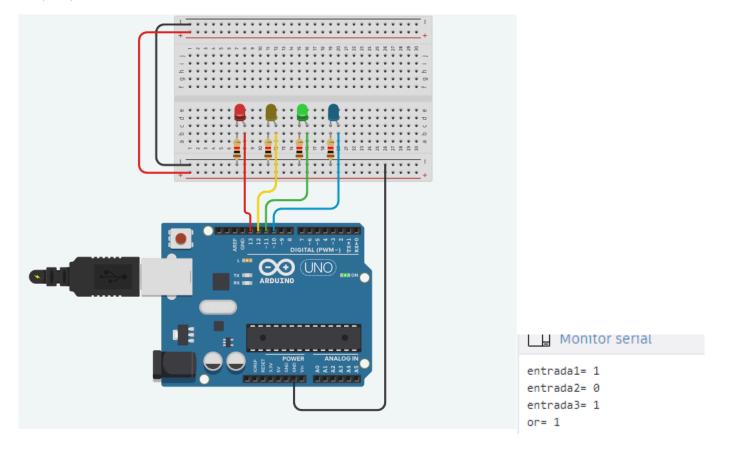

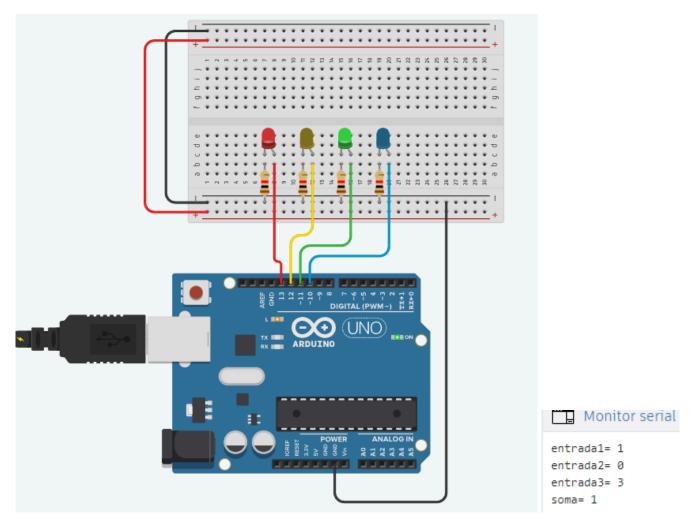C) SOMA(A,B); (esta é a operação aritmética da soma entre A e B)



D) A=0; (ou A = 0) NOT(A);

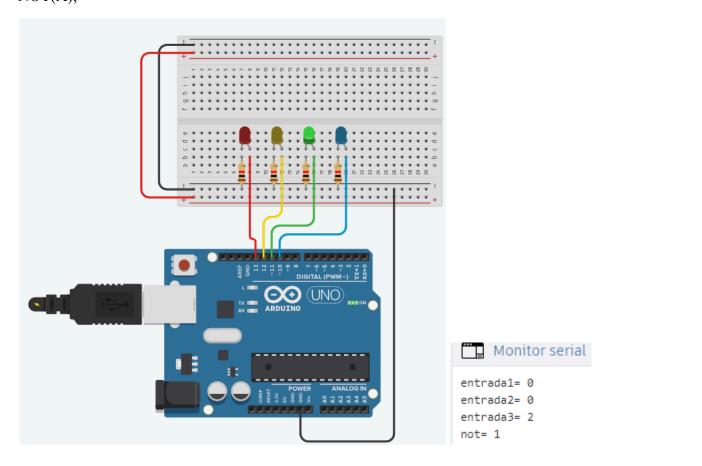

E) B=1; (ou B = 1) AND(B,A);

